
 



ワレスの木(Wallace Tree)

 


3入力WallaceTree




4入力WallaceTree

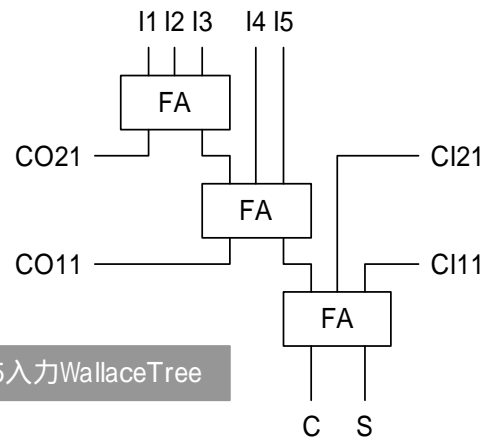

5入力WallaceTree

 

6入力WallaceTree

 

7入力WallaceTree

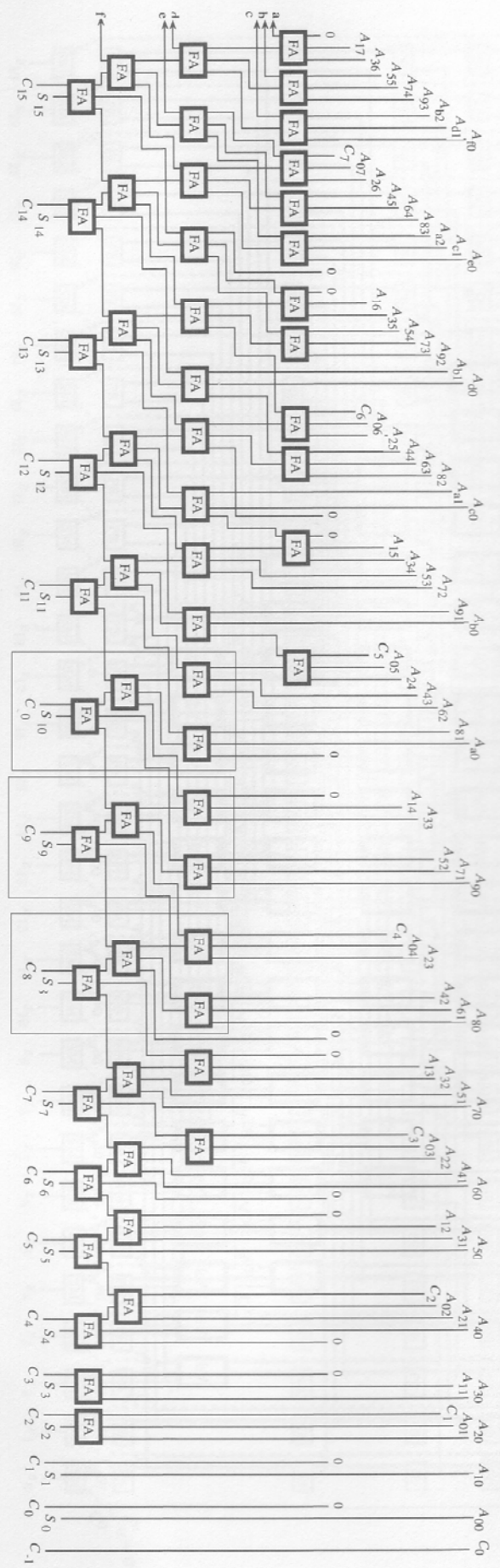
 


図 5.41 16ビット×16ビット乗算回路用の30ビットツリー形部分積加算回路。
Wallaceの木を用いた例で、セルFAは図5.11に示した全加算器である。

(出典: 榎本忠義「CMOS集積回路」p.169より抜粋)