

※ 手書きノート・配布プリントのみ持込可。解答はすべて解答用紙に、問題番号とともに導出過程も含めて記述すること。

1. 多ビットの加算器を高速化するためには多くの回路構成・手法が知られている。これについて次の問いに答えよ。ただし以下の各回路は最小ゲート数で構成することとし、論理ゲートを構成するトランジスタ数は次の値を用いること。インバータ(NOT ゲート)=2個、NAND ゲート=4個、NOR ゲート=4個、XOR(排他的論理和)ゲート=6個。なおトランジスタのサイズは考慮しなくてもよい。またトランジスタ数は、nMOS・pMOS を区別せずに両者の合計数を求めること。(50点)

(1) 図1はセレクタを用いた全加算器の構成の基本部分である。これに必要な論理ゲートを追加し、3入力( $A_n \cdot B_n \cdot C_{n-1}$ )・2出力( $S_n \cdot C_n$ )の全加算器の論理回路図を示せ。ただしセレクタ(selector)は図1中の機能ブロック記号のままでよい。またこれを構成するのに必要なトランジスタ数  $N_{FA}$  を求めよ。

(2) 全加算器として図1の回路を用いて、8ビットおよび16ビットの加算器のそれぞれを以下の方法で構成するのに必要なトランジスタ数を求めよ。ただし2進桁上げ先見加算器に必要なとなるQGブロック・◎演算ブロックを構成するトランジスタ数は、それらの回路図を示した上で、それぞれの回路構成から求めること。

- キャリー伝播加算器(RCA)
- 桁上げ先見加算器(CLA)(ただし4ビットCLAを単位とし、それを組み合わせる構成をとるとする)
- 2進桁上げ先見加算器(BCLA)

 
 


図1

2. 図2のようなDRAMの回路で、図3のような  $\phi_P \cdot DWL \cdot WL_0 \cdot WL_1 \cdot \phi_A$  が与えられた場合のデータ線(ビット線)  $D \cdot \bar{D}$  の電圧の変化を、縦軸を電圧、横軸を時間とするグラフ(タイミングチャート)として、 $\phi_P \cdot DWL \cdot WL_0 \cdot WL_1 \cdot \phi_A$  とともに同一座標軸に示せ。ただし変化のタイミングや電圧変化量は明記すること。なお  $C_0 = C_1$ 、 $C_D = C_0/2$  とし、その他の  $C_L$  などの値およびMOSトランジスタの電流駆動能力は適宜仮定して構わない。また初期状態で  $C_0$  は電圧  $V_D$  に充電されており、 $C_1$  には電荷がなかったとし、 $C_0 \cdot C_1$  の電荷の放電は考慮しなくてよい。(30点)

3. MOSトランジスタの「スケーリング則」の技術的・社会的・経済的な面について、知るところ、および考えるところを述べよ。(適宜主観を交えても構わない)(10点)

4. この「集積回路工学第2」を通して学んだことが、あなたの普段の生活や今後の進路にどのような関係・影響があったか(またはありそうか)、他の講義やこれまでの講義で学んだこととの関連やあなた自身の感想などを交えて、自由に考えを述べてください。(記述の内容は点数に反映させませんので、思うままに自由に述べてください)(10点)

 


図2

 


図3