
 


番号	氏名 秋田 純一
----	----------

 1. 次のような入出力を持つ回路を VHDL で記述する際のエンティティ記述を完成させよ。なお回路の名称はブロック図の上に記されている。(10点×2)



```
entity hoge is
  port (
    a, b: in std_logic;
    z : out std_logic;
  );
end hoge;
```


```
entity foo is
  port (
    a: in std_logic_vector(3 downto 0);
    b: in std_logic;
    z: out std_logic_vector(3 downto 0);
    s: out std_logic;
  );
end foo;
```

2. 全加算器を2段接続したリプルキャリー加算器 adder2 に、次のようなテストベンチを与えた場合のシミュレーション結果のタイミングチャートを図中に示せ。なお adder2 の機能は正しいと仮定し、論理ゲートなどの遅延は考慮しなくてよい。(20点)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity test_adder2 is
end test_adder2;

architecture arch of test_adder2 is
  component adder2
  port (
    a, b: in std_logic_vector(1 downto 0);
    ci: in std_logic;
    co: out std_logic;
    s: out std_logic_vector(1 downto 0);
  );
end component;
for i0: adder2 use entity work.adder4(arch);
signal a, b: std_logic_vector(1 downto 0);
signal ci: std_logic;
signal co: std_logic;
signal s: std_logic_vector(1 downto 0);
begin
i0: adder2 port map (a=>a, b=>b, ci=>ci, co=>co, s=>s);
process begin
  a <= "00"; b <= "00"; ci <= '0'; wait for 100ns;
  a <= "11"; b <= "00"; ci <= '0'; wait for 100ns;
  a <= "11"; b <= "01"; ci <= '0'; wait for 100ns;
  a <= "11"; b <= "00"; ci <= '1'; wait for 100ns;
  a <= "11"; b <= "11"; ci <= '0'; wait for 100ns;
  a <= "11"; b <= "11"; ci <= '1'; wait for 100ns;
  wait;
end process;
end arch;
```

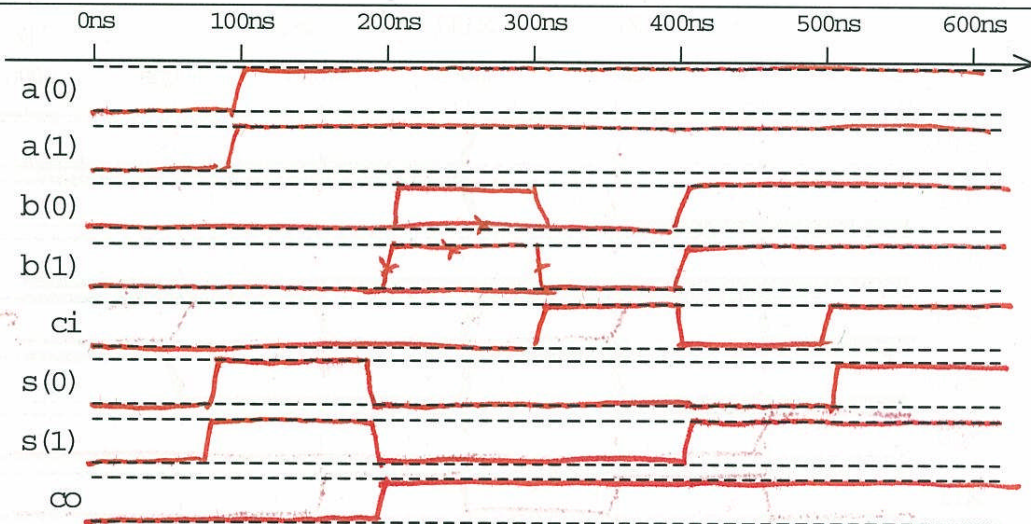



3. 教科書や授業で扱った回路のVHDL記述を参考に、指定された機能をもつ回路のVHDL記述を、欠けている箇所を補って完成させよ。(20点×2)

(1) 4ビットプライオリティエンコーダ enc4

※入力の優先度は a(3)が最も高く、以下順に a(0)が最も低い  
 ※1つ以上の入力がある場合は出力 x の最上位は 1 となり、  
 それ以外では 0 となる。なお x の桁数は必要最小数とする

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity enc4 is
    port (
        a: in std_logic_vector(3 downto 0);
        x: out std_logic_vector(2 downto 0)
    );
end enc4;

architecture arch of enc4 is
begin
    process (a) begin
        if (a(3) = '1')
            then x <= "111";
        elsif (a(2) = '1')
            then x <= "110";
        elsif (a(1) = '1')
            then x <= "101";
        elsif (a(0) = '1')
            then x <= "100";
        else
            x <= "000";
        end if;
    end process;
end arch;
    
```

(2) 4ビット桁上げ先見加算器 cla4

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity cla4 is
    port (
        a, b: in std_logic_vector(3 downto 0);
        ci: in std_logic; -- 桁上げ入力
        co: out std_logic; -- 桁上げ出力
        x: out std_logic_vector(3 downto 0) -- 和
    );
end cla4;

architecture arch of cla4 is
    signal g0, g1, g2, g3; -- 生成項
    signal p0, p1, p2, p3; -- 伝搬項(XOR型)
    signal c0, c1, c2, c3; -- 各桁の桁上げ
begin
    g0 <= a(0) and b(0); p0 <= a(0) xor b(0);
    g1 <= a(1) and b(1); p1 <= a(1) xor b(1);
    g2 <= a(2) and b(2); p2 <= a(2) xor b(2);
    g3 <= a(3) and b(3); p3 <= a(3) xor b(3);
    c0 <= g0 or (p0 and ci);
    c1 <= g1 or (p1 and c0);
    c2 <= g2 or (p2 and c1);
    c3 <= g3 or (p3 and c2);
    co <= c3;
    s(0) <= p0 xor ci; s(1) <= p1 xor c0;
    s(2) <= p2 xor c1; s(3) <= p3 xor c2;
end arch;
    
```

4. 以下のようなVHDL記述による回路 hoge を図4-1のように接続した回路に対して、図4-2のような入力を与えた場合に得られる出力を図4-2中に示せ。(20点)

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity hoge is
    port (
        a, b, s, in std_logic;
        x: out std_logic
    );
end hoge;

architecture arch of hoge is
begin
    process (a, b, s) begin
        case s is
            when '0' => x <= a;
            when '1' => x <= b;
            when others => x <= 'X';
        end case;
    end process;
end arch;
    
```

