 


番号

氏名 秋田 純一

1. 次のような入出力を持つ回路を VHDL で記述する際のエンティティ記述を完成させよ。なお回路の名称はブロック図の上に記されている。(10点×2)


(1)



(10)

```
entity and2 is
  port(
    a, b: in std_logic;
    x: out std_logic;
  );
end and2;
```

(2)

 

(10)

```
entity mux is
  port(
    a, b: in std_logic_vector(7 downto 0);
    s: in std_logic;
    x: out std_logic;
  );
end mux;
```

2. 次のような回路の VHDL 記述で、それぞれの process 文のセンシティブティ・リスト(sensitivity list)に記述すべき信号名を、過不足なく記せ。(10×4点)

```
entity hoge1 is
  port (
    a, b, c, d, e, f: in std_logic;
    x: out std_logic;
  );
end hoge1;

architecture arch of hoge1 is
begin
  process ([1]) begin
    case a is
      when '1' => x <= b;
      when '0' => x <= c;
    end case;
  end process;

  process ([2]) begin
    case d is
      when '1' => x <= e and f;
      when '0' => x <= not a;
    end case;
  end process;
end arch;
```

```
entity hoge2 is
  port (
    a, b: in std_logic_vector(1 downto 0);
    x: out std_logic;
  );
end hoge2;

architecture arch of hoge2 is
begin
  process ([3]) begin
    case a is
      when "00" => x <= '0';
      when "01" => x <= '1';
      when others => x <= b(0);
    end case;
  end process;

  process ([4]) begin
    case b(0) is
      when '0' => x <= a(0);
      when '1' => x <= a(1);
    end case;
  end process;
end arch;
```

[1] a, b, c (10)

[2] a, d, e, f (10)

[3] a, b(0) (10) a, b, b(1) (7)

[4] a, b(0) (10) a, b, b(1) (7)

※誤り (10)

3. 次のような VHDL 記述の回路のそれぞれに、図 1 のような信号 a を与えた場合に出力される信号 x1 と x2 を図 1 中に示せ。なお図 1 の横軸は信号変化の時間経過である。(20点×2)

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity enc4a is
  port (
    a: in std_logic_vector(3 downto 0);
    x1: out std_logic_vector(2 downto 0)
  );
end enc4a;

architecture arch of enc4a is
begin
  process (a) begin
    if (a(0) = '1') then x1<= "100";
    elsif (a(1) = '1') then x1 <= "101";
    elsif (a(2) = '1') then x1 <= "110";
    elsif (a(3) = '1') then x1 <= "111";
    else x1 <= "000";
    end if;
  end process;
end arch;

```

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity enc4b is
  port (
    a: in std_logic_vector(3 downto 0);
    x2: out std_logic_vector(2 downto 0)
  );
end enc4b;

architecture arch of enc4b is
begin
  process (a) begin
    x2 <= "000";
    if (a(3) = '1') then x2<= "111";
    elsif (a(2) = '1') then x2 <= "110";
    elsif (a(1) = '1') then x2 <= "101";
    elsif (a(0) = '1') then x2 <= "100";
    end if;
  end process;
end arch;

```

 


図 1