

番号	氏名 神田 純一
----	----------

4

1. 次のような論理回路の VHDL 記述で、それぞれの process 文のセンシティブリティ・リスト(sensitivity list)に記述すべき信号名を過不足なく記せ。(10点×4)

```
entity hoge is
  port (
    a, b, c : in std_logic;
    w, x, y, z : out std_logic
  );
end hoge;

architecture arch of hoge is
begin
  process ([1]) begin
    case a is
      when '1' => w <= a;
      when '0' => w <= b and c;
    end case;
  end process;

  process ([2]) begin
    case b is
      when '1' => x <= '1';
      when '0' => x <= '0';
    end case;
  end process;
end arch;
```

(左下から続く)

```
process ([3]) begin
  case a is
    when '1' => y <= x;
    when '0' => y <= z;
  end case;
end process;

process ([4]) begin
  case a is
    when '1' => z <= b;
    when '0' => z <= not b;
  end case;
end process;
end arch;
```

[1]: a, b, c

[3]: a, z, z

※ 部分点なし

[2]: b

[4]: a, b

◎ × 4

10

2. 次のような VHDL 記述された論理回路の論理ブロック (インスタンス: 四角で囲って図示) の名称や論理ゲートの接続関係を、例にならって必要であれば論理ゲートと各信号線の名称とともに図示せよ。(10点)

例:

```
entity hogel is
  port (a, b: in std_logic;
        x: out std_logic);
end hogel;

architecture arch of hogel is
  component hoge2
    port (a: in std_logic,
          b: out std_logic);
  end component;
  signal w0, w1: std_logic;
begin
  i0: hoge2 port map (a=>a, b=>w0);
  i1: hoge2 port map (a=>b, b=>w1);
  x <= w0 and w1;
end arch;
```

```
entity hoge3 is
  port (a, b, c: in std_logic;
        y: out std_logic);
end hoge3;

architecture arch of hoge3 is
  component abc
    port (a, b: in std_logic, x: out std_logic);
  end component;
  component def
    port (a, b: in std_logic, x: out std_logic);
  end component;
  signal w0, w1: std_logic;
begin
  i0: abc port map (b=>a, a=>b, x=>w0);
  i1: abc port map (a=>a, b=>c, x=>w1);
  i2: def port map (x=>y, a=>w0, b=>w1);
  x <= not y;
end arch;
```

※ 記述に不備あり  
↓  
※ 出力と与えられた  
基本と  
アバて

両配線された →


3. 次のような2種類の回路 hoge1, hoge2 に以下の図のような信号を与えたときの出力 q1, q2 を図示せよ。ただし q1, q2 の初期値は'0'とする。また q1, q2 の変化のタイミングを、対応する信号のタイミングと結ぶ縦の点線で明示すること。(15点×2)

```
entity hoge1 is
  port (clk, rst, d1, d2: in std_logic;
        q1: out std_logic);
end hoge1;

architecture arch of hoge1 is
begin
  process (clk, rst) begin
    if (clk'event and clk = '1') then
      if (rst = '1') then q1 <= '0';
      else q1 <= d1 and d2;
      end if;
    end if;
  end process;
end arch;
```

```
entity hoge2 is
  port (clk, rst, d1, d2: in std_logic;
        q2: out std_logic);
end hoge2;

 architecture arch of hoge2 is
begin
  process (clk, rst) begin
    if (rst = '1') then q2 <= '0';
    elsif if (clk'event and clk = '1') then
      q2 <= d1 and d2;
    end if;
  end process;
end arch;
```



q1, q2 の  
↑, ↓ のタイミング  
各 (5) (10)  
(15) × 2  
. 読み取り点なし

4. 講義で扱った進カウンタの VHDL 記述を参考に、出力値が 0~27 の範囲で順番に増える 28 進カウンタ count28 の VHDL 記述を完成させよ。ただし信号のビット数は必要十分な数とし、リセット動作は同期リセットとする。(20点)

```
entity count28 is
  port (clk, rst, dir: in std_logic;
        q: out std_logic_vector( 84 downto 0));
end count28;

architecture arch of count28 is
  signal q_reg : std_logic_vector( 84 downto 0);
begin
  process (clk) begin
    if (clk'event and clk = '1') then
      if (rst = '1') then q_reg <= "00000";
      else
        if (q_reg = 27) then q_reg <= "00000";
        else
          q_reg <= q_reg + 1;
        end if;
      end if;
    end if;
  end process;
  q <= q_reg;
end arch;
```

動作が正しければ 0 ~ 20  
ビット数から → ~~8~~ 4 - 5 - 3  
ではまずから → 1 ~ 10  
昇降の方向 → 5